

$V_{CC} \downarrow$	V_{AK}	I_{AK}
100V	730mV	21,1mA
90V	729mV	18,7mA
80V	726mV	16,6mA
70V	724mV	14,5mA
60V	721mV	12,4mA
50V	721mV	10,3mA
40V	728mV	8,2mA
35V	742mV	7,2mA
30V	805mV	6mA
28,4V	28,4V	0

disparo

$V_6: 806mV$

$I_6: 2,1mA$

Proceso

no hayas de

mi 

11) Si lo movemos V_{AK} a 100V sin I_g , el dispositivo está apagado

12) ✓

13) Vuelve a 21,1mA

14) Es un SCR

15)

Polarización y Func. del Triac

$V_{CC} = 90V$			$V_{CC} = 120V$			$V_{CC} = 150V$		
$V_g[V]$	$I_g[\mu A]$	$I_A[mA]$	$V_g[V]$	$I_g[\mu A]$	$I_A[mA]$	$V_g[V]$	$I_g[\mu A]$	$I_A[mA]$
0	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0	0	—	—	—	—	—	—
10	0	0	—	—	—	—	—	—
15	0	0	—	—	—	—	—	—
20	0	0	—	—	—	—	—	—
23,3	3,9 μA	3,9 μA	23,4	4,53 μA	4,53 μA	3	0	37,1 μA
23,2	4,15 μA	4,15 μA	0,3	0 μA	26,7 μA			
23,1	4,6 μA	4,8 μA						
23,2	4,3 μA	6 μA						
33	23,3	4,1 μA						
34	0,7	0 μA						
35								
36								
37								
38								
39	disparos							
32	3,4 μA	3,4 μA	31,6	4,53 μA	4,53 μA			

si hay corriente pero es muy corto el tiempo

Tabla 5: Relevamiento de diferentes puntos de trabajo para el trazado de la curva característica.