

$I_{DSS} \rightarrow \text{Simulación} = 12,36 \text{ mA}$

$$20 \text{ mA} \cdot r = 750 \Omega$$

1)

V_{GS}	mA
100 mV	4,48 mA
220 mV	2,77 mA
350 mV	1,60 mA
400 mV	0,65 mA
500 mV	0,25 mA
600 mV	0,03 mA
700 mV	0

V_{GS}	0	0,2 mV	0,4	0,5
V_{DS}	I_D mA			
0	0	0	0	0
0,5	0,5	0,52	0,07	0,01
1 V	1,09	0,95	0,11	0,02
2 V	2,13	1,40	0,17	0,05
3 V	3,15	1,67	0,23	0,07
4 V	3,95	1,9	0,29	0,09
5 V	4,50	2,10	0,36	0,12
6 V	4,9	2,46	0,4	0,15
7 V	5,20	2,44	0,50	0,18
8 V	5,44	2,6	0,35	0,22
9 V	5,60	2,73	0,62	0,26
10 V	5,93	3,08	0,7	0,31

100 | 9/15/2023 1:57 PM

