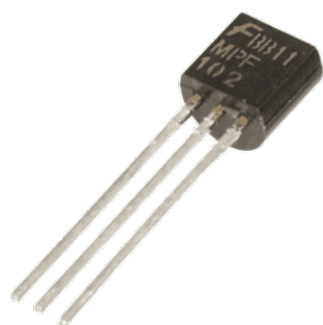




Trabajo práctico JFET


■ **Autores:**

- Manuel León Parfait - Leg. 406599
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- Valentino Rao - Leg. 402308

■ **Curso:** 3R1

■ **Asignatura:** Dispositivos Electrónicos

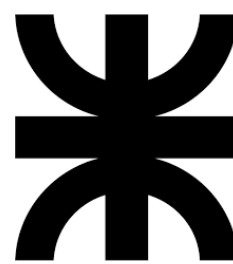■ **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. Rúbrica	1
2. Introducción	2
2.1. Condiciones de trabajo y ensayo	2
3. A.L. 1: Corriente de saturación I_{DSS}	2
3.1. Simulación	2
3.2. Actividad de laboratorio	3
4. A.L. 2: Estrangulamiento del canal $V_{GS(off)}$	4
4.1. Actividad de simulación	4
5. A.L.3: Características de salida del JFET	4
6. A.L. 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante	4
7. Act. 5: Interpretación de las especificaciones del fabricante	4
8. Bibliografía, datasheets e instrumentos	5
8.1. Bibliografía	5
8.2. Instrumentos	5
8.3. Datasheets	7

1. Rúbrica

Tarea	Puntuación	Máximo
Presentación del informe		10 %
Reconoce la física del JFET		10 %
Montaje de circuitos propuestos en laboratorio e interpretación de las curvas características del JFET		20 %
Simulación de circuitos propuestos e interpretación de las curvas características del JFET		20 %
Entiende los límites de operación del JFET e interpreta los parámetros de la hoja de datos		10 %
Defensa de las conclusiones		30 %
Total		100 %

Tabla 1: Tareas y puntuaciones del informe sobre el JFET

2. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio y caracterización del transistor de efecto campo JFET, usando ensayos de los cuales se harán mediciones y previas simulaciones antes de la implementación.


2.1. Condiciones de trabajo y ensayo



Figura 1: Temperatura ambiente en el laboratorio en °C

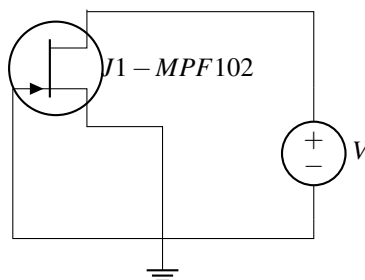3. A.L. 1: Corriente de saturación I_{DSS}

En esta actividad buscamos conocer experimentalmente el valor de I_{DSS} , el cual lo podemos obtener poniendo la terminal gate a tierra para que la tensión V_{GS} sea 0 y la corriente que circule por el canal n sea la máxima.



3.1. Simulación

Se implementó el circuito anterior y se hizo variar la fuente V_1 desde los 0V a los 15V con pasos de 0,1V, en términos del simulador, un barrido *DC sweep .dc V1 0 15 0.1*.

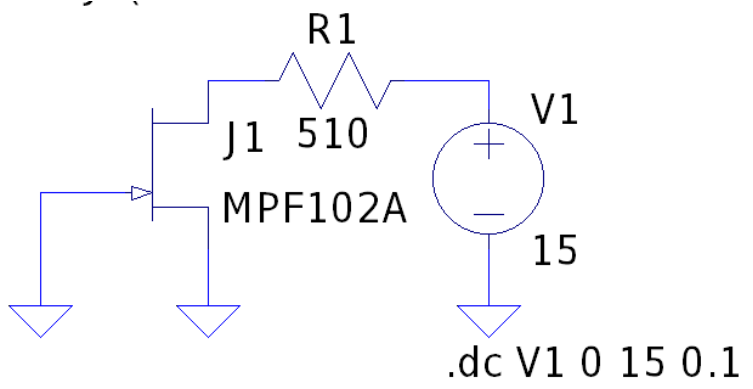


Figura 2: Simulación Actividad 1


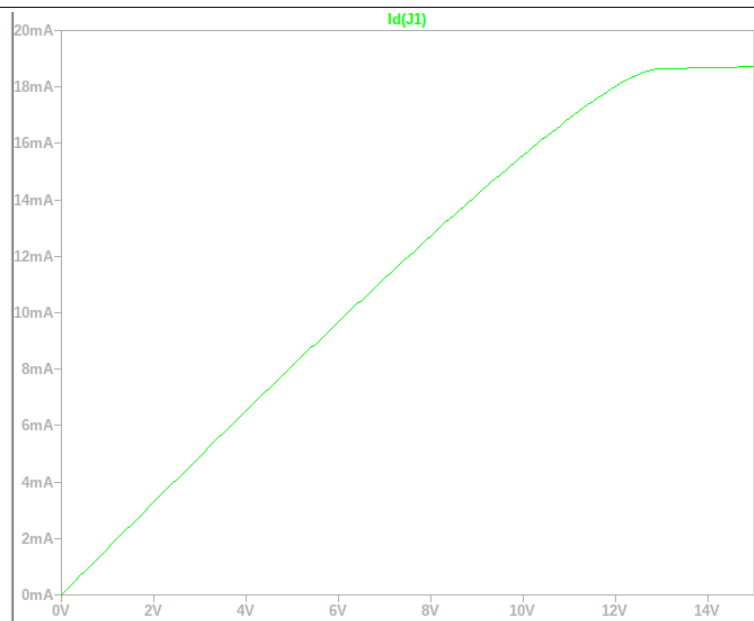


Figura 3: Simulación Grafica Actividad 1

En la simulación podemos ver que $V_p \approx 12,3V$, en la simulación incluimos una resistencia R_D para no quemar el transistor, el cálculo

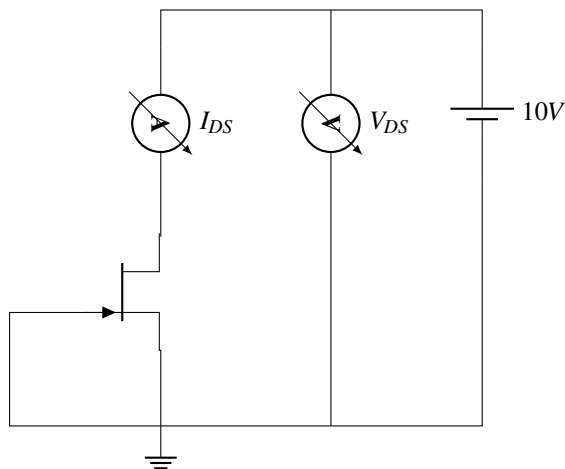3.2. Actividad de laboratorio

Se implementó el siguiente circuito en una protoboard con el fin de medir la I_{DSS} :



El procedimiento fue hacer variar la fuente V_{DS} desde los 0V hasta un valor tal que permita alcanzar la corriente de saturación (en nuestro caso:).

V_{DS} [V]	I_{DS} [mA]
0	0
1,061	1,68
2	—
3,042	4,88
4,01	5,92
5	6,54
6	—
7	7,63
8,02	8,05
9	—
10,02	8,86
11	9,18
12	9,57
13	—
14,02	10,24
15	—

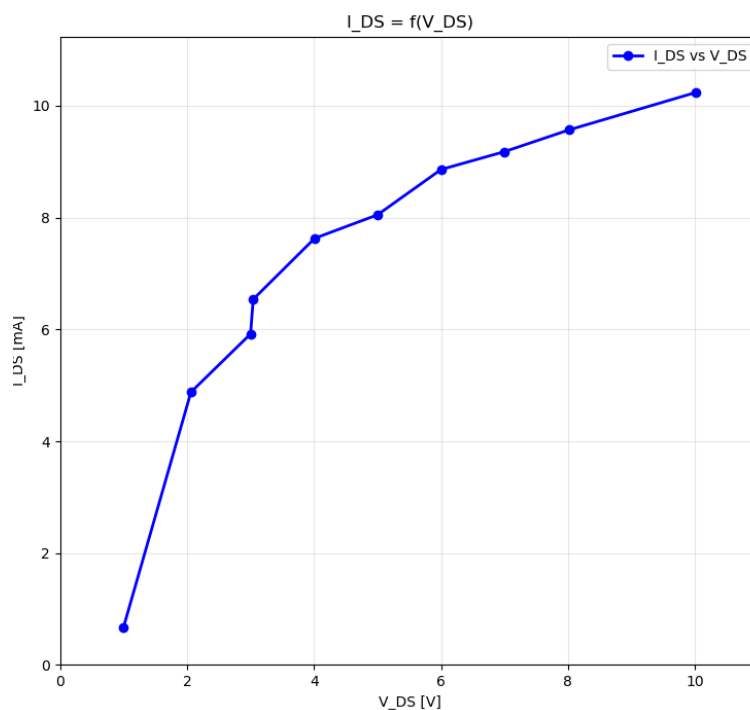


Figura 4: Gráfica $I_{DS} = f(V_{DS})$

4. A.L. 2: Estrangulamiento del canal $V_{GS(off)}$

4.1. Actividad de simulación

Se implementó el siguiente circuito en el simulador LTSpice:

5. A.L.3: Características de salida del JFET

6. A.L. 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante

7. Act. 5: Interpretación de las especificaciones del fabricante

En esta sección se completará el análisis sobre transistores JFET revisando algunos parámetros dados por el fabricante. El objetivo es continuar familiarizándose con los parámetros expresados en los datasheet.

[Notas del documentador:](#)

hoja de datos "El datasheet correspondiente al transistor MPF102 está en el apartado de *Bibliografía, datasheets e instrumentos.*"

Características eléctricas a 25°C

Parámetro	Valor típico / rango	Significado
$V_{DS(max)}$	25V	Máxima tensión drenaje-surtidor admisible
$V_{DG(max)}$	25V	Máxima tensión drenaje-compuerta
$V_{GS(max)}$	-25V	Máxima tensión compuerta-surtidor (polarización inversa de la puerta)
I_G	10mA	Corriente máxima permitida en la compuerta
P_D	350mW	Potencia máxima de disipación a 25°C
$V_{(BR)GSS}$	-25V	Tensión de ruptura compuerta-surtidor
I_{DSS}	2 a 20mA	Corriente de drenaje con $V_{GS} = 0V$ (canal completamente abierto)
$V_{GS(off)}$	-0,5 a -8V	Tensión de compuerta-surtidor en la cual el canal se cierra ($I_D \approx 0$)

8. Bibliografía, datasheets e instrumentos

8.1. Bibliografía

- Floyd, Thomas L. Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version.
- Clases teóricas de la asignatura "Dispositivos Electrónicos".
- Datasheets de los instrumentos proporcionados por los fabricantes.

8.2. Instrumentos



(a) Multímetro 1



(b) Multímetro 2

Figura 5: Instrumentos

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	$\pm 0,5 \%$ + 3 dig.
Temperatura [$^{\circ}C$] -20 a 1000 $^{\circ}C$ - Res: 1 $^{\circ}C$	$\pm 1,0 \%$ lectura + 3 dig.
hFE [npn, pnp] $I_B \sim 10\mu A$ $V_{CE} \sim 2,8V$	0 ~ 2000
Corriente continua 6mA - Res: 0,001mA 60mA - Res: 0,01mA	$\pm (0,8 \%$ Lectura + 3dig.)

2) Multímetro

- **Fabricante:** UNI-T
- **Modelo:** UT60B
- **Serie:** UT60

Información de mediciones	
Tensión CC Autorango(400mV-4V)	$\pm 0,5 \%$ + 1 dig.
Corriente continua Autorango(400 μA -4000 μA)	$\pm (1 \%$ ~ 3dig Lectura + 3dig.)



Figura 6: Fuente de alimentación UNIT-T

- **Fabricante:** UNIT-T
- **Modelo:** UTP3315TFL-II
- **Serie:** UTP3313TFL-II / UTP3315TFL-II

Información de valores	
Tensión Output 0 a 30V V_{CC}	0,5 % + 20mV
Corriente Output 0 a 5A	0,5 % + 10mA
Ondulación y ruido	2mV _{RMS}

8.3. Datasheets



DataSheets