

$V_{CC} \downarrow$	V_{AK}	I_{AK}
100V	730mV	21,1mA
90V	729mV	18,7mA
80V	726mV	16,6mA
70V	724mV	14,5mA
60V	721mV	12,4mA
50V	721mV	10,3mA
40V	728mV	8,2mA
35V	742mV	7,2mA
30V	805mV	6mA
28,4V	28,4V	0

disparo

$V_G: 806mV$

$I_G: 2,1mA$

11) Si lo movemos V_{AK} a 100V sin I_G , el dispositivo está apagado

12) ✓

13) Vuelve a 21,1mA

14) Es un SCR)

15)

